

Tercera evaluación up/uC 2024-I

CLAVE

Implementar por medio de un microcontrolador de 8 pines, un sistema que genere una señal activa alto de un segundo, cuando se detecte una clave previamente definida (791A).

La clave, de 4 cifras, será ingresada por medio de un teclado matricial (4*4), ver figura 1.

Figura 1.



- Plazo de entrega: **Hasta** el miércoles 13 de marzo.

- Máximo dos integrantes por grupo.
- Enviar a jbarrero@e3t.uis.edu.co: Documento con el código, foto del “montaje” en Proteus y vídeo de **máximo 5 minutos**.

Todo problema es una oportunidad para aprender